
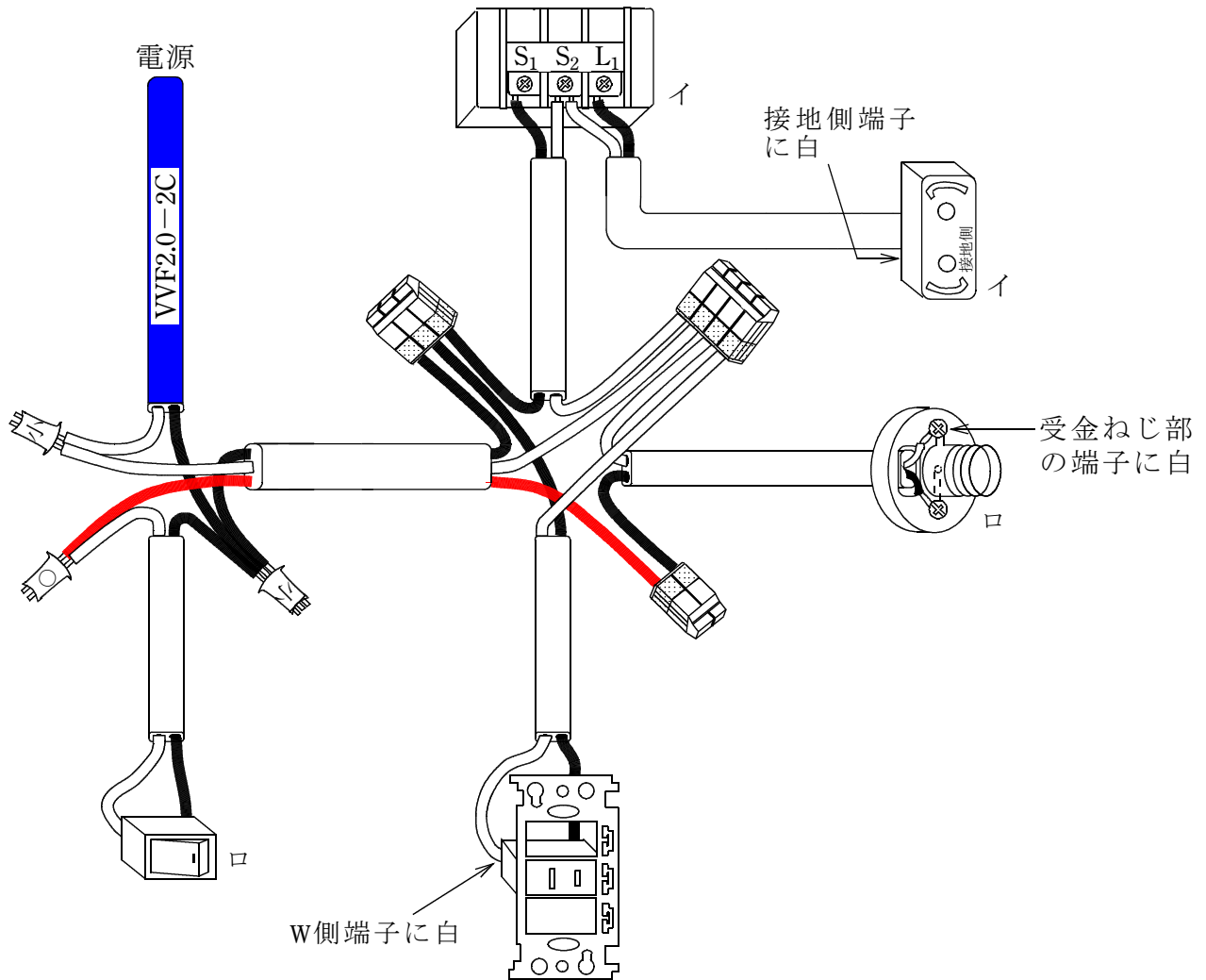


■完成作品の概念図と正解作品例

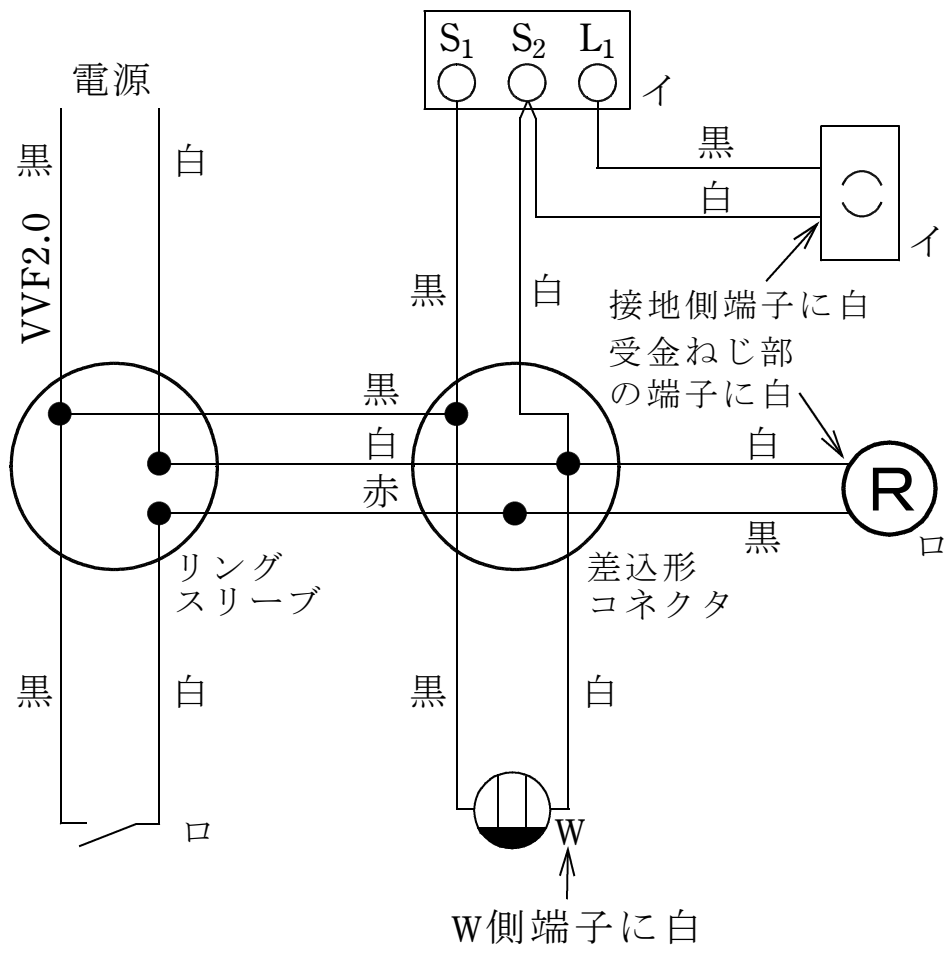【概念図】 図中の電線色別のうち 黒線は黒色、白線は白色、赤線は赤色の電線を使用しなければならないことを示す。



【複線図】



【正解作品例】

